


60 Hz step-down transformer [Non-ideal]

$$E_1 / E_2 = 480V / 240V @ 10KVA$$

Load: $V_L = 220V$

$$S_L = 8KVA @ 0.8 \text{ p.f lagging}$$

$$Z_{eq} = 0.6 + j0.8 [\Omega]$$

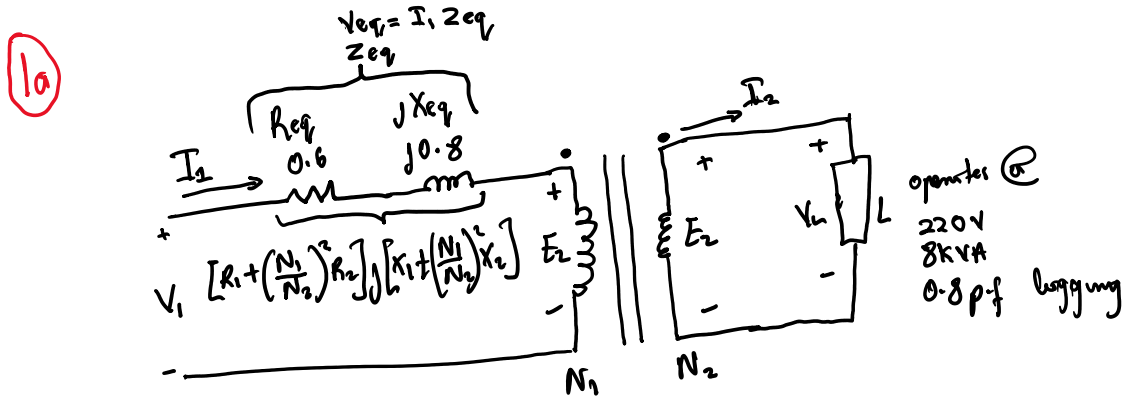

Neglecting exciting current

(1b) Load Current = I_L

$$S_L = V_L \times I_L$$

$$I_L = \frac{S_L}{V_L}$$

$$S_L = 8KVA \angle \cos^{-1}(0.8)$$

$$S_L = 8KVA \angle 36.87^\circ$$

$$V_L = 220V \angle 0^\circ$$


$$I_L = \frac{8KVA}{220V} \angle 36.87^\circ - 0^\circ$$


$$I_L = 36.36 A \angle 36.87^\circ$$

$$\text{Primary Current } I_1 = \frac{N_2}{N_1} \times I_2 = \frac{1}{a_t} I_2$$

$$a_t = \frac{E_1}{E_2} = \frac{480V}{240V} = 2$$
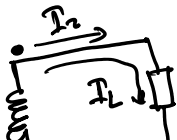
$$I_2 = I_L \text{ since } N_2 \text{ winding is in series with load}$$



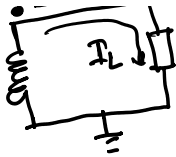


$$I_1 = \frac{1}{a_t} I_L$$

$$I_1 = \frac{1}{2} (36.36 \angle 36.87^\circ \text{ [A]})$$

$$I_1 = 18.18 \angle 36.87^\circ \text{ [A]}$$

10

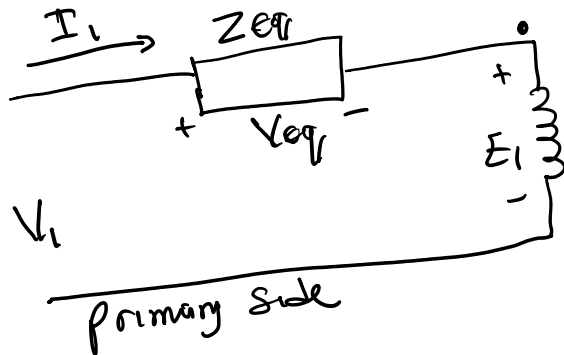

$$V_1 = V_{eq} + E_1$$

$$E_1 = 480 \text{ V}$$

$$V_{eq} = I_1 (Z_{eq}) = (18.18 \angle 36.87^\circ \text{ [A]}) (0.6 + j1.8)$$

$$V_{eq} = (18.18 \angle 36.8^\circ \text{ [A]}) (1.897 \angle 71.56^\circ \text{ [}\Omega\text{]})$$

$$V_{eq} = 34.49 \angle 108.36^\circ \text{ [V]} = -10.86 + j32.73$$

$$E_1 = V_p \text{ rating of transformer}$$

$$E_1 = 480 \text{ V}$$

$$V_1 = [-10.86 + j32.73] \text{ V} + [480 + j0] \text{ V}$$

$$V_1 = 469.14 + j32.73 \text{ [V]}$$

1d

$$S_1 = I_1 V_1 = (18.18 \angle 36.8^\circ [A]) \times (469.14 + j 32.73 [V])$$

$$S_1 = (18.18 \angle 36.8^\circ [A]) (470.28 \angle 3.99^\circ [V])$$

$$S_1 = 8549.69 \angle 40.79^\circ [VA]$$

$$S_1 = 8.55 \angle 40.79^\circ [KVA]$$

$$P_1 = 8.55 \cos(40.79^\circ) [KW]$$

$$P_1 = 6.47 [KW]$$

$$Q_1 = j 8.55 \sin(40.79^\circ) [KVAR]$$

$$Q_1 = j 5.59 [KVAR]$$

1e

$$S_1 = I_1^2 Z_{in}$$

$$Z_{in} = \frac{S_1}{I_1^2} = \frac{8.55 \angle 40.79^\circ [KVA]}{(18.18 \angle 36.8^\circ [A])^2}$$

$$Z_{in} = 25.87 \angle 40.79^\circ - 2(36.8^\circ) [\Omega]$$

$$Z_{in} = 25.87 \angle -32.81^\circ [\Omega]$$

$$Z_{in} = 21.74 - j 14.02 [\Omega]$$

$$Z_{eq} = Z_{in} + Z_L$$

$$Z_L = Z_{eq} - Z_{in} = (21.74 - j 14.02) [\Omega]$$

$$Z_L = Z_{eq} - Z_{in}$$

$$Z_L = (0.6 + j1.8) - (21.74 - j14.02) \quad [\Omega]$$

$$Z_L = 21.14 + j15.82$$

$$R_L = 21.14 \Omega \quad X_L = j15.82 [\Omega]$$

$$Z_L = R_2 + jX_2$$

$$R_{eq} = R_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2$$

$$R_2 = \sqrt{R_{eq} - R_1} \left(\frac{N_2}{N_1}\right)$$

$$X_{eq} = X_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 X_2$$

$$X_2 = \sqrt{X_{eq} - X_1} \left(\frac{N_2}{N_1}\right)$$

$$R_{eq} = 0.6 \Omega$$

$$R_1 = \frac{P_1}{I_1^2} = \frac{6.47 \text{ kW}}{(18.18 \angle 36.4^\circ [\text{A}])^2}$$