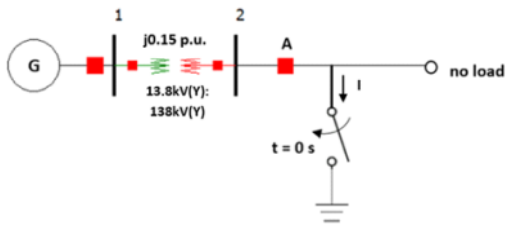


Q2

Wednesday, March 27, 2024

9:58 PM




$$S_{base} = \frac{100 \text{ MVA}}{3} = 33.33 \text{ MVA}$$

$$V_{base} = 13.8 \text{ kV}$$

$$Z_{base} = \frac{(13.8 \text{ kV})^2}{33.33 \text{ MVA}} = 5.713 \Omega$$
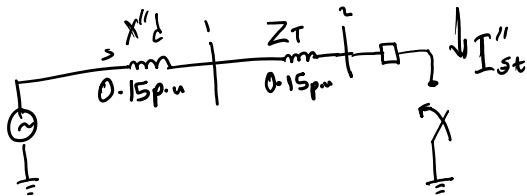
$$I_{base} = \frac{13.8 \text{ kV}}{Z_{base}} = 2.415 \text{ kA}$$



$$(2a) \quad I''_{st} = \frac{V_m}{X''_d + Z_f} = \frac{\sqrt{2}(1.0)}{0.15 + 0.15} \text{ p.u.}$$

$$I''_{st} = 4.714 \text{ p.u.}$$

$$I''_{st} [\text{A}] = I''_{st} \times I_{base} = 4.714 \times 2.415 [\text{kA}]$$

$$= 11.387 [\text{kA}]$$

$$I_{oc} = \frac{V_m}{X''_d} e^{-\frac{t}{T_d}} = \frac{\sqrt{2}(1.0)}{0.15} e^{-\frac{t}{0.15}}$$

$$@ 3 \text{ cycles} \quad t = \frac{1}{3 \times f} = \frac{1}{3 \times 60 \text{ Hz}} = 5.56 \text{ m sec}$$

$$I_{oc} = 9.0853 \text{ p.u.}$$

$$I_{oc} [A] = I_{oc} \times I_{base} = 9.0853 \times 2.415 [kA]$$

$$I_{oc} [A] = 21.945 [kA]$$