

```
1  /*-----
2  Name Lamin Jammeh
3  Class: EE417 Summer 2024
4  Lesson 07 HW Question 2
5  Group: Ron Kalin/ Lamin Jammeh
6  Project Description: This module combines submodule DataPath and Controller to perform
7  the shift functions. It is the top module for the design
8  -----*/
9
10 /*-----up/down counter-----*/
11 module DataPath_controller #(parameter WIDTH = 8, parameter CYCLES = 18) (
12     input clk,
13     input reset,
14     input [WIDTH-1:0] data_in,
15     output [WIDTH-1:0] count
16 );
17
18 wire shift_left, shift_right, load, done;
19
20 DataPath #(WIDTH, CYCLES) datapath (
21     .clk(clk),
22     .reset(reset),
23     .shift_left(shift_left),
24     .shift_right(shift_right),
25     .load(load),
26     .data_in(data_in),
27     .count(count),
28     .done(done)
29 );
30
31 Controller controller (
32     .clk(clk),
33     .reset(reset),
34     .done(done),
35     .shift_left(shift_left),
36     .shift_right(shift_right),
37     .load(load)
38 );
39
40 endmodule
41
```