

Bus #	Type	Rating	Details
1	Slack	400 MVA	13.8 kV
2	load	13.8 kV	$S_L = 150 + j30 \text{ MVA}$
3	load	13.8 kV	$S_3 = 200 + j50 \text{ MVA}$ $\text{pf} = 0.9$

Power base of system $S_{\text{base}} = 100 \text{ MVA}$

Voltage base of system $V_{\text{base}} = 13.8 \text{ kV}$

$$Z_{\text{base}} = \frac{(V_{\text{base}})^2}{S_{\text{base}}} = \frac{(13.8 \text{ kV})^2}{100 \text{ MVA}} = 1.90 \Omega$$

Buses 1-3 Voltage 1.0 p.u.

$$P_1 = \frac{400 \text{ MVA}}{100 \text{ MVA}} = 4 \text{ p.u.}$$

$$P_2 = \frac{150 \text{ MW}}{100 \text{ MVA}} = 1.5 \text{ p.u.} \quad Q_2 = \frac{30 \text{ MVAR}}{100 \text{ MVA}} = 0.3 \text{ p.u.}$$

$$P_3 = \frac{200 \text{ MW}}{100 \text{ MVA}} = 0.2 \text{ p.u.}$$

$$Q_{3-\text{fund}} = Q_3 - Q_3(\text{pf correction})$$


$$Q_{3-\text{fund}} = 50 - 22 [\text{MVAR}] = 28 \text{ MVAR}$$

$$Q_3 = \frac{28 \text{ MVAR}}{100 \text{ MVA}} = 0.28 \text{ p.u.}$$

$$Z_{12} = 0.076 + j0.38 \Omega = 0.04 + j0.2 \text{ p.u.}$$

$$Z_{13} = 0.057 + j0.285 \Omega = 0.03 + j0.15 \text{ p.u.}$$
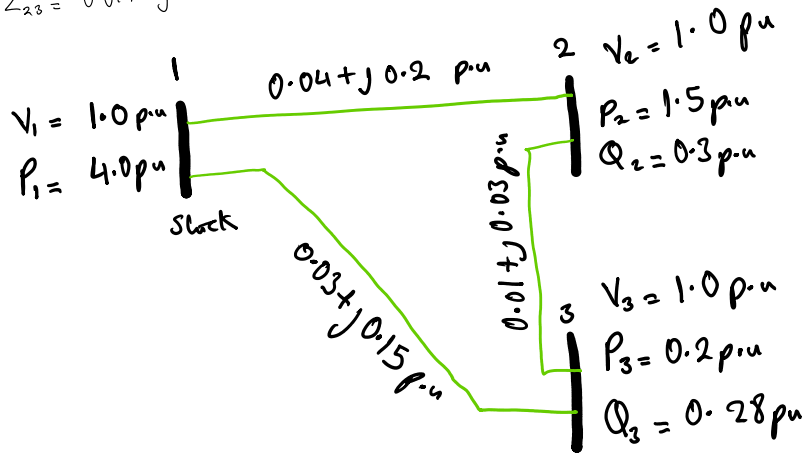
$$Z_{23} = 0.019 + j0.057 \Omega = 0.01 + j0.03 \text{ p.u.}$$



1b) 3x3 Admittance Matrix

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} \end{bmatrix}$$

$$Y_{11} = \frac{1}{Z_{12}} + \frac{1}{Z_{13}} \quad Y_{22} = \frac{1}{Z_{12}} + \frac{1}{Z_{23}} \quad Y_{33} = \frac{1}{Z_{23}} + \frac{1}{Z_{13}}$$

$$Y_{12} = Y_{21} = \frac{1}{Z_{12}}$$

$$Y_{13} = Y_{31} = \frac{1}{Z_{13}}$$

$$Y_{23} = Y_{32} = \frac{1}{Z_{23}}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 2.243 - j11.218 & 0.962 - j4.808 & 1.282 - j6.410 \\ 0.962 - j4.808 & 10.962 - j34.808 & 10.0 - j30.0 \\ 1.282 - j6.410 & 10.0 - j30.0 & 11.282 - j36.410 \end{bmatrix}$$

$Y =$


$$\begin{bmatrix} 2.2436 - 11.2179i & 0.9615 - 4.8077i & 1.2821 - 6.4103i \\ 0.9615 - 4.8077i & 10.9615 - 34.8077i & 10.0000 - 30.0000i \\ 1.2821 - 6.4103i & 10.0000 - 30.0000i & 11.2821 - 36.4103i \end{bmatrix}$$

1c

$$V_k(i+1) = \frac{1}{Y_{kk}} \left[\frac{P_k - jQ_k}{V_k^*(i)} - \sum_{n=1}^{k-1} Y_{kn} V_n(i+1) - \sum_{n=k+1}^N Y_{kn} V_n(i) \right]$$

where $k=1:3 \quad n=1:3$

Voltages at Bus 1

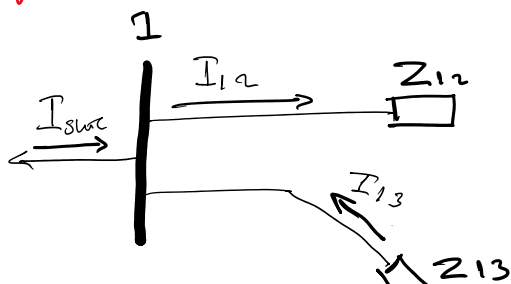

213

Sum of current at a node is zero

$$I_{\text{source}} + I_{12} + I_{13} = 0$$

$$I_{\text{source}} = \frac{S_{\text{source}}}{V_1} = \frac{P - jQ}{V_1}$$

$$I_{12} = \frac{V_1 - V_2}{Z_{12}} = Y_{12} (V_1 - V_2)$$

$$I_{13} = \frac{V_1 - V_3}{Z_{13}} = Y_{13} (V_1 - V_3)$$

$$\frac{P - jQ}{V_1} = Y_{12} V_1 + Y_{13} V_1 - (Y_{12} V_2 + Y_{13} V_3)$$


$$\frac{P - jQ}{V_1} = V_1 (Y_{12} + Y_{13})$$

$$\frac{P - jQ}{V_1} = V_1 (Y_{11}) - (Y_{12} V_2 + Y_{13} V_3)$$

$$V_1 = \frac{1}{Y_{11}} \left[\frac{P - jQ}{V_1^*} - (Y_{12} V_2 + Y_{13} V_3) \right]$$

At Bus 2

2

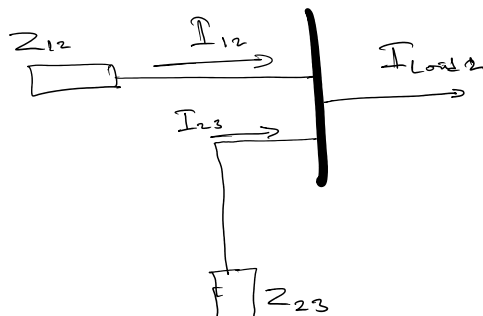

$$V_2 = \frac{1}{Y_{22}} \left[\frac{P_2 - jQ_2}{V_2^*} - (Y_{21}V_1 + Y_{23}V_3) \right]$$

At Bus 3

$$V_3 = \frac{1}{Y_{33}} \left[\frac{P_3 - jQ_3}{V_3^*} - (Y_{31}V_1 + Y_{32}V_2) \right]$$