

Counters

- * Designing counters using Finite State Machines
- * Designing counters using case statements
- * Designing counters using if statements
- Ring counter
- Johnson counter
- Jerky counter

Example (i) :

Moore FSM

Reset	8-bit output								Decimal # of the output
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	1	0	0	4
4	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	1	0	0	0	8
6	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	1	0	0	0	0	16
8	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	1	0	0	0	0	0	32
10	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	1	0	0	0	0	0	0	64
12	0	0	0	0	0	0	0	1	1
13	1	0	0	0	0	0	0	0	128

```
module counter ( output reg [7:0] count, input clk, reset );
```

```
reg [3:0] state, next_state;
```

```
always @ (posedge clk)
```

```
if (reset) state <= 0;  
else state <= next_state;
```

```
always @ (state) begin
```

```
next_state = 0; count = 1;
```

```
case (state)
```

```
0 : begin
```

```
next_state = 1; count = 1; end
```

```
1 : begin
```

```
next_state = 2; count = 2; end
```

```
2 : begin
```

```
next_state = 3; count = 3; end
```

```
3 : begin
```

```
next_state = 4; count = 4; end
```

```
4 : begin
```

```
next_state = 5; count = 5; end
```

```
;
```

```
15 : begin
```

```
next_state = 0; count = 128; end
```

```
default : begin next_state = 0; count = 0;  
end
```

```
endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

The counter module does not have an input that determines what the next_state would be.

Example (a) :

```
module Johnson_counter ( output reg [3:0] count,
                        enable,
                        clock, reset ) ;
```

```
always @ (posedge clock , posedge reset)
```

```
if (reset==1) count <= 0 ;
```

```
else if (enable)
```

```
case (count)
```

```
4'b 0000 , 4'b 0001 , 4'b 0011 , 4'b 0111 :
```

```
4'b 1111 , 4'b 1110 , 4'b 1100 , 4'b 1000 :
```

```
default : count <= 0 ;
```

```
endcase
```


```
endmodule
```

if the counter is enabled

Reset	State	Binary count				Decimal
000	0	0	0	0	0	0
001	1	0	0	0	1	1
...	2	0	0	1	1	3
...	3	0	1	1	1	7
...	4	1	1	1	1	15
...	5	1	1	1	0	14
...	6	1	1	0	0	12
111	7	1	0	0	0	8

count <= { count [2:0] , 1'b 1 } ;

count <= { count [2:0] , 1'b 0 } ;

 

Using a Moore FSM to design the Johnson_counter

```
module Johnson_counter_FSM ( count, clk, reset, enable );
```

```
    output reg [3:0] count ;
```


```
    input          clk , reset , enable ;
```

```
    reg [2:0] state , next_state ;
```

```
    always @ (posedge clk , posedge reset )
```

```
        if (reset) state <= 0 ;
```
 
```
        else if (enable) state <= next_state ;
```



```
        always @(state) begin
```

```
            case (state)
```

```
                0: begin next_state = 1 ; count = 0 ;
```

```
                1: begin next_state = 2 ; count = 1 ;
```

```
                2: begin next_state = 3 ; count = 3 ;
```

```
                3: begin next_state = 4 ; count = 7 ;
```

```
                4: begin next_state = 5 ; count = 15 ;
```

```
                5: begin next_state = 6 ; count = 14 ;
```

```
                6: begin next_state = 7 ; count = 12 ;
```



```
                7: begin next_state = 0 ; count = 8 ;
```

```
            default : begin next_state = 0 ; count = 0 ; end
```

```
        endcase end
```

```
    end module.
```

Example (3) :

  

① FSM (None)

② Case structure that depends on the count.

③ if statement

```
module Modulo_6_Counter (output reg [2:0] count,
                        input clk, reset);
```

```
always @ (posedge clk, posedge reset)
    if (reset) count <= 0;
    else if (count < 5) count <= count + 1;
    else count <= 0;
```

```
endmodule
```

Example (4) :

module

Ring_counter

⌘ (parameter word_size = 8) (
 output reg [word_size - 1 : 0] count ,
 input enable , clk , reset) ;


always @ (posedge clk , posedge reset)

if (reset)
 else if (enable)

count <= { { (word_size - 1) { 1'b0 } } , 1'b1 } ;
 count <= { count [word_size - 2 : 0] , count [word_size - 1] } ;

MSB of the count
 looped back to
 the LSB position

endmodule

 


Example (5) :

```

module counter ( output reg [2:0] count ,
                  input [2:0] data_in ,
                  input [1:0] up_down ,
                  input load , clk , rst_bar ) ;

```

 

```

always @ (negedge clk , negedge rst_bar)

```

```

    count <= 0 ;

```

```

    count <= data_in ;

```

```

    if (rst_bar == 1'b0)

```

```

    else if (load == 1'b1)

```

```

    else if (up_down == 2'b00) || (up_down == 2'b11)

```

```

    else if (up_down == 2'b01)

```

```

    else if (up_down == 2'b10)

```

```

        count <= count ;

```

```

        count <= count + 1 ;

```

```

        count <= count - 1 ;

```

```

endmodule

```